



**T.C.**  
**ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ**  
**MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ**  
**ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ**

**ELEKTRONİK DEVRELERİ LABORATUVARI I**

**DENEY 6: TTL ve CMOS KAPI KARAKTERİSTİKLERİ**

- Boşta çalışma karakteristiği
- Yüklü çalışma karakteristiği
- $V_{OH} - I_{OH}$  karakteristiği
- $V_{OL} - I_{OL}$  karakteristiği
- $V_g - I_g$  karakteristiği
- Kapıların dinamik karakteristikleri
- Kapılar üzerinde harcanan gücün ölçümü

I. EĞİTİM       II. EĞİTİM

**DENEY GRUBU** :.....



**DENEYİ YAPANLAR** :.....  
.....  
.....

**RAPORU HAZIRLAYAN** :.....


Deneyin yapılış tarihi ...../...../2014	Raporun geleceği tarih ...../...../2014	Raporun geldiği tarih ...../...../2014	Gecikme .....gün
Değerlendirme notu	Gecikme notu	Rapor Notu	Raporu değerlendiren





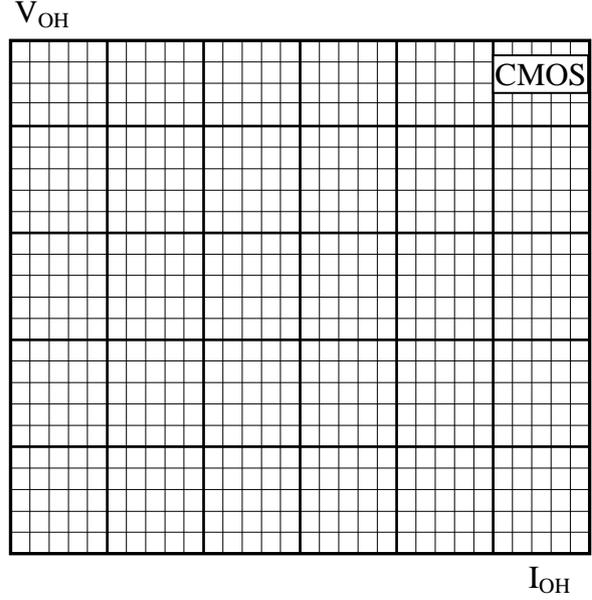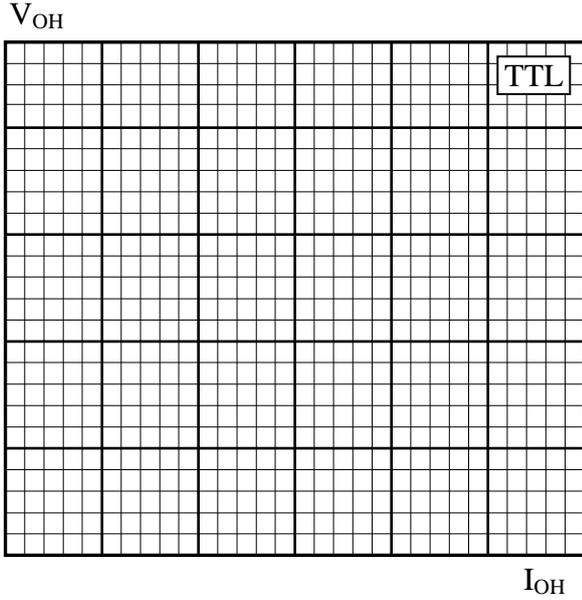

d)  $V_{OL} - I_{OL}$  karakteristiği: Kapının çıkışını lojik 0 düzeyde tutmak isteyen giriş koşulları oluşmuş iken çıkışın lojik 1 düzeyine zorlanması halinde elde edilen  $V_{OL}=f(I_{OL})$  bağıntısıdır. Şekil 6.4’de devreyi kurunuz. Ayarlı gerilim kaynağının gerilimini, kapı çıkışındaki gerilim, ve kapıdan akan akımı ölçünüz.

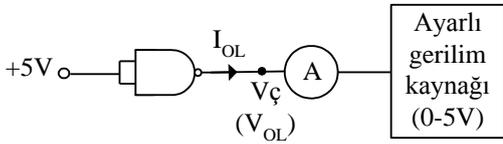

Şekil 6.4.

TTL			CMOS		
Gerilim kaynağı	Çıkış gerilimi( $V_{OL}$ )	Kapı akımı ( $I_{OL}$ )	Gerilim kaynağı	Çıkış gerilimi( $V_{OL}$ )	Kapı akımı ( $I_{OL}$ )

