



T.C.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ELN3304 ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI II

DENEY 2

ÇİFT BESLEMELİ İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİLER

Deneyi Yapanlar	Grubu	Numara	Ad Soyad
Raporu Hazırlayan			
Diğer Üyeler			

Deneyin yapılış tarihi/...../2015	Raporun geleceği tarih/...../2015	Raporun geldiği tarih/...../2015	Gecikmegün
Değerlendirme notu	Gecikme notu	Rapor notu	Raporu değerlendiren

DENEY 2: ÇİFT BESLEMELİ İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİLER


I. DENEYİN AMACI

Temel işlemsel kuvvetlendirici yapılarını incelemek.

II. ÖN BİLGİ

Günümüzde analog elektronik alanının çok kullanılan temel yapılarından biri olan işlemsel kuvvetlendiriciler (Op-Amp: Operational Amplifiers), ilk olarak analog hesap işlemlerinde kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Düşük frekanslı tüm uygulamalarda, özellikle ölçme, otomatik kontrol, analog/dijital ve dijital/analog dönüştürücülerde yaygın olarak kullanılmaktadır.

İdeal işlemsel kuvvetlendirici, gerilim kazancı sonsuz, giriş empedansı sonsuz, çıkış empedansı sıfır olan ve istenildiği kadar geribesleme uygulanabilen, başka bir deyişle mutlak kararlı bir devredir. İşlemsel kuvvetlendiriciye ilişkin devre simgesi Şekil-2.1'de gösterilmiştir.

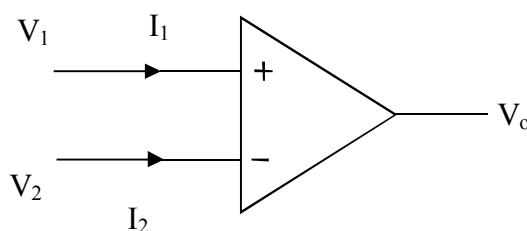

Şekil 2.1 İdeal İşlemsel Kuvvetlendircinin Sembolik Gösterimi

ÖZELLİK	<u>İDEAL</u>	<u>PRATİKTE</u>
Kazanç	Sonsuz	10.000
Giriş direnci	Sonsuz	1 MΩ
Çıkış direnci	Sıfır	10 Ω

Tablo 2.1

Yukarıda verilen temel özelliklerinin tamamı pratikte sağlanması olanaksız olan özelliklerdir. Ancak bu parametrelerin yaklaşık olarak sağlanması uygulama açısından yeterlidir. Pratikte karşılaşılan değerler Tablo 2.1'de verilmiştir. İşlemsel kuvvetlendiriciler, hemen hemen tüm doğrusal uygulamalarda negatif geribeslemeli olarak kullanılırlar.

İşlemsel kuvvetlendircinin iki girişi vardır. Şekil 2.1'de görüldüğü gibi girişlere gelen gerilimlerin farkının kuvvetlendirildiği yorumu kolayca yapılabilir. Bir başka deyişle (+) uca gelen gerilim aynı fazda, (-) uca gelen gerilim ters fazda çıkış etkiler. Bu şartlar altında çıkış gerilimi girişler cinsinden

$$V_o = A(V_1 - V_2)$$


şeklinde yazılabilir. Burada kazancın (A) çok büyük olması nedeniyle giriş gerilimleri arasındaki çok küçük bir fark bile çıkış gerilimini çok büyük bir değere taşır. Negatif geribesleme uygulanarak, devrenin kazancı istenilen değere ayarlanır. Bu durumda giriş gerilimleri arasındaki fark çok küçük olur ve yaklaşık sıfır kabul edilir.

III. DENEYDE KULLANILACAKLAR


- Deney bordu, çift kanallı osiloskop, dijital ölçü aleti
- LM741 op-amp tümdevresi,
- Kondansatörler: 10nF, 100nF,
- Dirençler: 5.6k Ω (2 adet), 10k Ω (2 adet), 47k Ω , 100k Ω

IV. ÖN HAZIRLIK

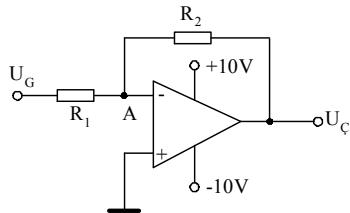1. Faz çeviren kuvvetlendirici ve faz çevirmeyen kuvvetlendirici devrelerinin kazanç ifadelerini çıkarınız.




Faz çeviren kuvvetlendirici devresi

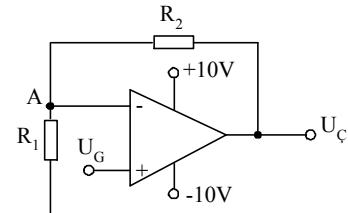


Faz çevirmeyen kuvvetlendirici devresi

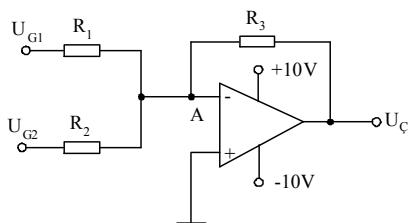2. Toplama kuvvetlendirici ve fark kuvvetlendirici devrelerinin kazanç ifadelerini çıkarınız.



Toplama kuvvetlendirici devresi

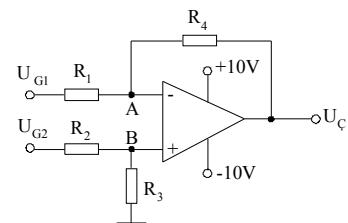


Fark kuvvetlendirici devresi


3. Şekil 2.3b'de gösterilen devrenin çıkış gerilimini, giriş gerilimi ve devre elemanları cinsinden ifade ediniz. Çıkış işaretinin giriş işaretinin faz farkının alabileceği minimum ve maksimum değerleri belirtiniz.

V. DENEYİN YAPILIŞI

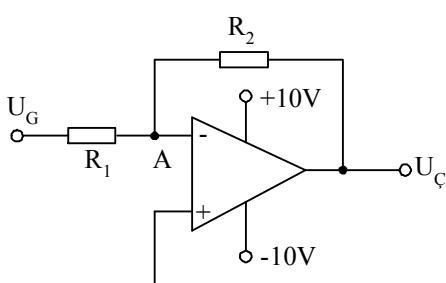
1. Şekil 2.1'de gösterilen faz çeviren kuvvetlendirici devresini kurunuz. $R_1=5,6k$ ve $R_2=10k$ alınız. Girişe herhangi bir işaret uygulamadan (girişi toprağa bağlayarak) A noktasındaki ve çıkıştaki gerilimleri ölçü aleti ile ölçünüz ve aşağıdaki tabloya yazınız.



$U_A(V)$	$U_C(V)$

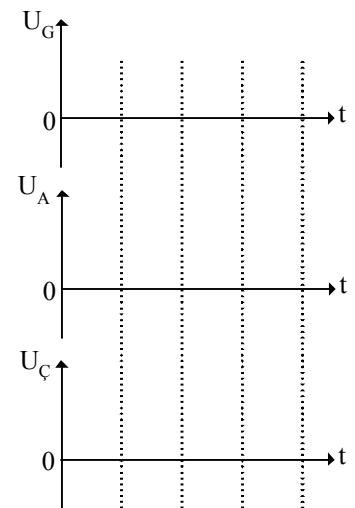

Şekil 2.1. Faz çeviren kuvvetlendirici

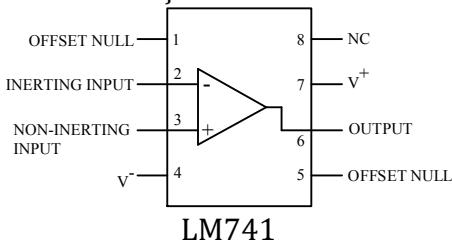


2. Devrenin girişine 1kHz'lik sinüzoidal bir işaret uygulayınız. Çıkış işaretinde kırıplama olmayacağı şekilde giriş işaretinin genliğini ayarlayınız. Giriş işaretini, A noktasındaki işareti ve çıkış işaretini çift kanallı osiloskopla ölçünüz ve bu işaretleri yukarıdaki grafik üzerinde gösteriniz.


3. Aynı R_1 direnci için $R_2=47k$ ve $R_2=100k$ için kazançları ölçünüz.

	$U_g(V)$	$U_c(V)$	Kazanç	Teorik kazanç
$R_2=47k$				
$R_2=100k$				

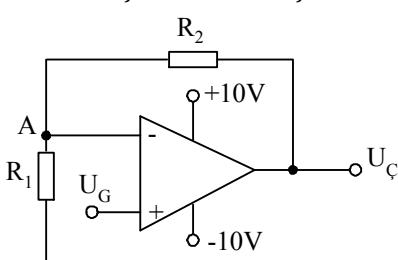4. Şekil 2.2'de gösterilen faz çevirmeyen kuvvetlendirici devresini kurunuz. $R_1=5,6k$ ve $R_2=10k$ alınız. Girişe herhangi bir işaret uygulamadan (girişi toprağa bağlayarak) A noktasındaki ve çıkıştaki gerilimleri ölçü aleti ile ölçünüz ve aşağıdaki tabloya yazınız.



$U_A(V)$	$U_C(V)$

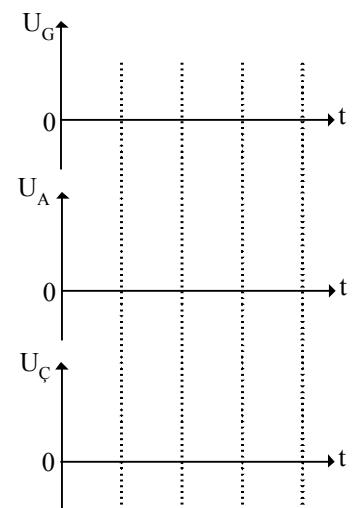

Şekil 2.2. Faz çevirmeyen kuvvetlendirici


5. Devrenin girişine 1kHz'lik sinüzoidal bir işaret uygulayınız. Çıkış işaretinde kırıplama olmayacak şekilde giriş işaretinin genliğini ayarlayınız. Giriş işaretini, A noktasındaki işareti ve çıkış işaretini çift kanallı osiloskopla ölçünüz ve bu işaretleri yukarıdaki grafik üzerinde gösteriniz.

6. $R_2=47k$ ve $R_2=100k$ için kazançları ölçünüz.

	$U_g(V)$	$U_c(V)$	Kazanç	Teorik kazanç
$R_2=47k$				
$R_2=100k$				


7. Şekil 2.3a'daki toplama kuvvetlendirici devresini kurunuz. $R_1 = 5,6k$ ve $R_2=R_3=10k$ alınız. Girişe herhangi bir işaret uygulamadan (girişi toprağa bağlayarak) A noktasındaki ve çıkıştaki gerilimleri ölçü aleti ile ölçünüz ve aşağıdaki tabloya yazınız.

8. Devrenin girişine 1kHz'lik sinüzoidal bir işaret uygulayınız. Çıkış işaretinde kırıplama olmayacak şekilde giriş işaretinin genliğini ayarlayınız. Giriş ve çıkış işaretlerini, A noktasındaki işareti (DC bileşeni ile beraber) çift kanallı osiloskopla ölçünüz ve bu işaretleri aşağıdaki grafik üzerinde gösteriniz.

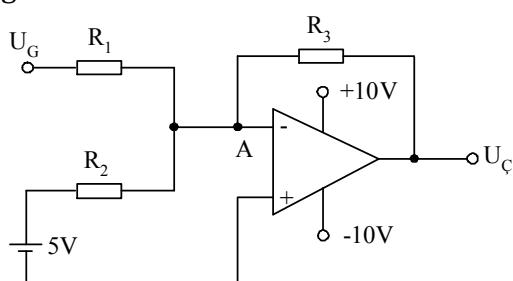


Şekil 2.3a. Toplama kuvvetlendirici devresi.


$U_A(V)$	$U_c(V)$

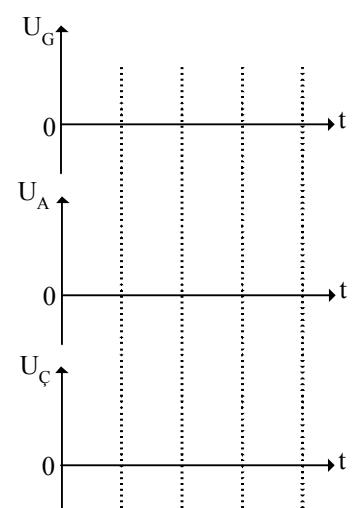

9. Şekil 2.3b'deki toplama kuvvetlendirici devresini kurunuz. $R_1=R_2=5,6k$ ve $R_3=10k$ alınız. Giriş ve çıkış işaretlerini, A ve B noktalarındaki işaretleri (DC bileşeni ile beraber) çift kanallı osiloskopla ölçünüz ve bu işaretleri aşağıdaki grafik üzerinde gösteriniz. U_A ve U_C 'nin U_G 'ye göre ne kadar faz farkına sahip olduğunu belirtiniz.

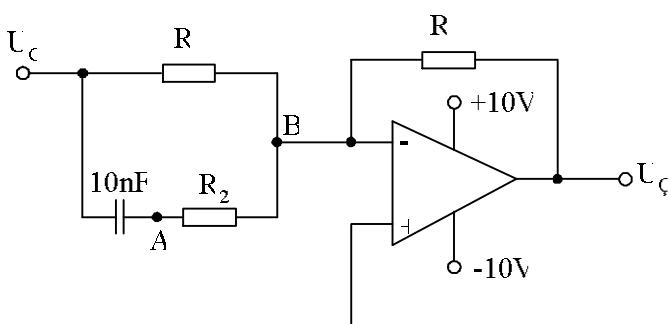


Şekil 2.3b

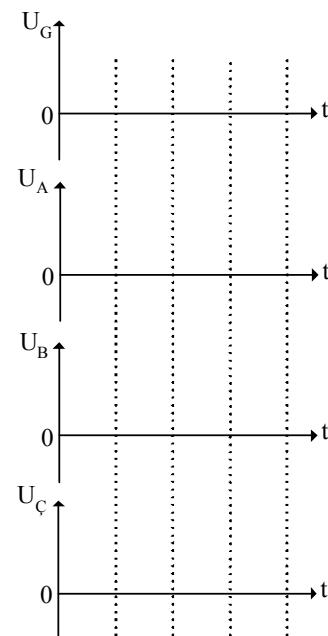


10. Şekil 2.4'deki fark kuvvetlendirici devresini kurunuz. $R_1=R_3=5,6k$ ve $R_2=R_4=10k$ alınız. Girişe herhangi bir işaret uygulamadan (girişi toprağa bağlayarak) A ve B noktalarındaki ve çıkışındaki gerilimleri ölçü ile ölçünüz ve aşağıdaki tabloya yazınız.

11. Devrenin girişine 1kHz'lik sinüzoidal bir işaret uygulayınız. Çıkış işaretinde kırıplıma olmayacağı şekilde giriş işaretinin genliğini ayarlayınız. Giriş ve çıkış işaretlerini, A ve B noktalarındaki işaretleri (DC bileşeni ile beraber) çift kanallı osiloskopla ölçünüz ve bu işaretleri aşağıdaki grafik üzerinde gösteriniz.

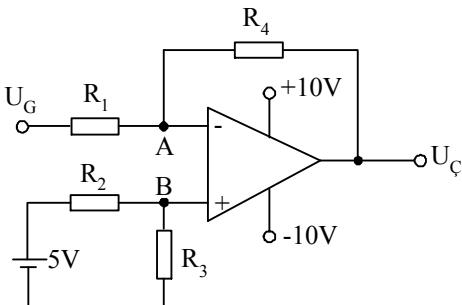


Şekil 2.4. Fark kuvvetlendirici devresi

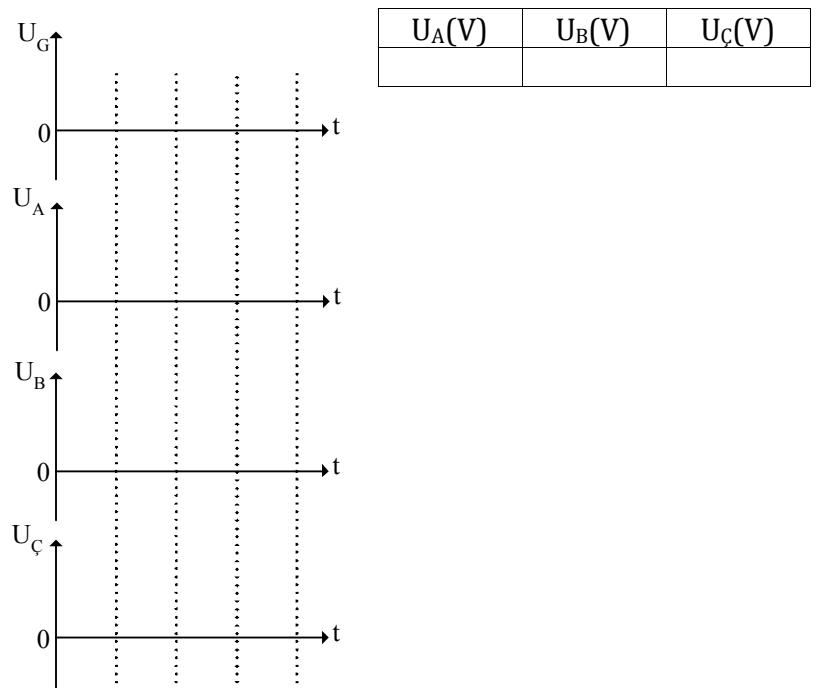


12. Şekil 2.5a'da gösterilen integral alıcı devresini kurunuz. $R=10k$ ve $C=10nF$ alınız. Girişe uygun genlikli ve frekanslı bir kare dalga uygulayınız (giriş işaretinin DC bileşeninin olmamasına özen gösteriniz). Giriş ve çıkış işaretini çift kanallı osiloskopla ölçünüz ve bu işaretleri aşağıdaki grafik üzerinde gösteriniz.


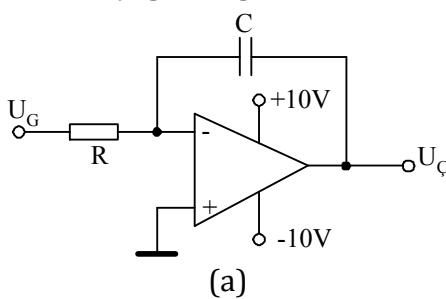
13. Şekil 2.5b'de gösterilen türev alıcı devresini kurunuz. $R=10k$ ve $C=100nF$ alınız. Girişe uygun genlikli ve frekanslı bir üçgen dalga uygulayınız. Giriş ve çıkış işaretini çift kanallı osiloskopla ölçünüz ve bu işaretleri aşağıdaki grafik üzerinde gösteriniz.



İntegral alıcı için

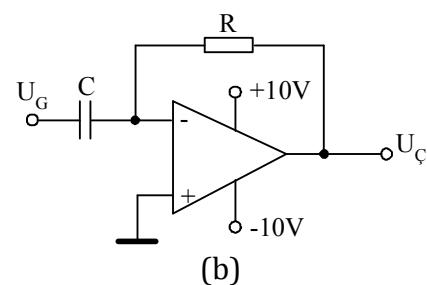

Türev alıcı için

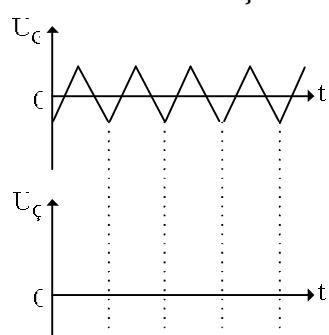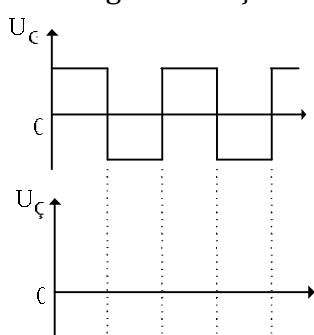

VI. RAPORDA İSTENENLER

1. Yaptığınız deneyde aldığınız ölçümler, teorik hesaplamalar ile ne kadar uyuşmaktadır? Olası farkların en önemli nedeni nedir?

2. Şekil 2.2'deki devrede R_1 direnci sonsuz, R_2 direnci sıfır olsaydı devrenin kazancının hangi değeri alacağını ve bu durumda devrenin işlevinin ne olacağını belirtiniz.

3. Deneyde 9. adımda bulduğunuz değerleri ön hazırlık 3. adımda bulduğunuz formülde yerine koyarak kontrol ediniz.

4. Aşağıdaki terimlerin anlamlarını araştırınız:

1. Ortak İşareti Bastırma Oranı (CMRR – Common Mode Rejection Ratio)
 2. Birim Kazanç Bant Genişliği (Unity Gain Bandwidth)
 3. Yükselme Eğimi (SR - Slew Rate)